


PILOTE I2C

Fabrice Aubépart – fabrice.aubepart@univ-amu.fr




 1. Caractéristiques I2C

- Bus de communication série synchrone,
- Bus bidirectionnel,
- Bus avec un protocole de reconnaissance.




T°3

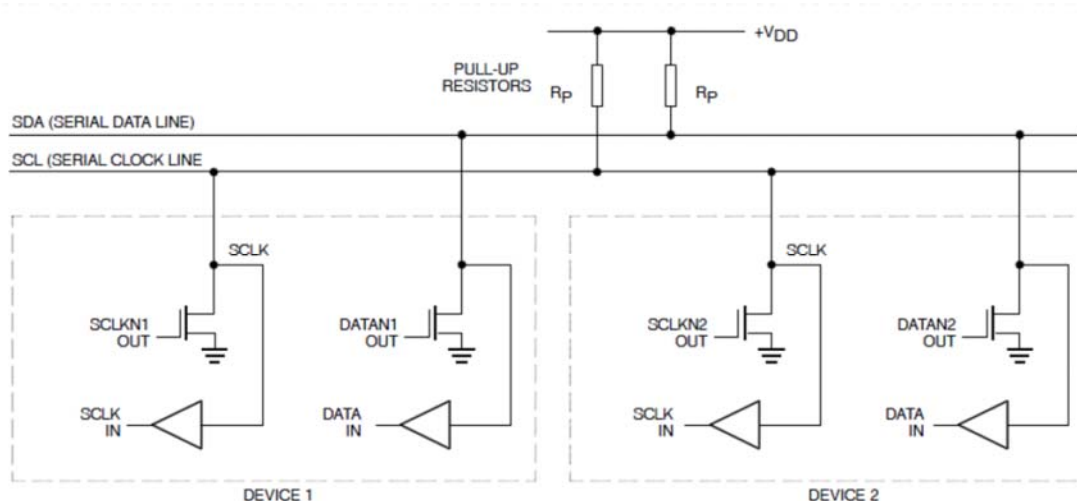

- Le bus est constitué de deux fils (plus la masse) :
 - ▣ **SCL** : serial clock qui est l'horloge de cadencement des communications
 - ▣ **SDA** : serial data permet les échanges bidirectionnels entre le maître et un esclave.

T°4

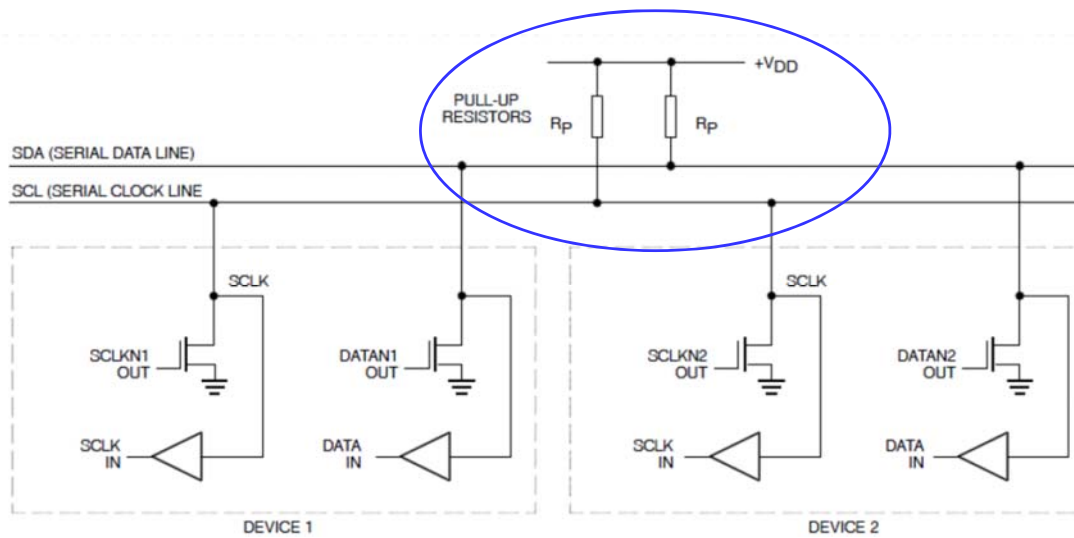


□ Résistances de tirage (Pull-up resistors) réalisent un 'ET' logique câblé.

■ Intérêt : bus bidirectionnel

■ L'état de repos est donc le '1' logique (niveau V_{DD}).


T°5

□ Transmission d'une information :

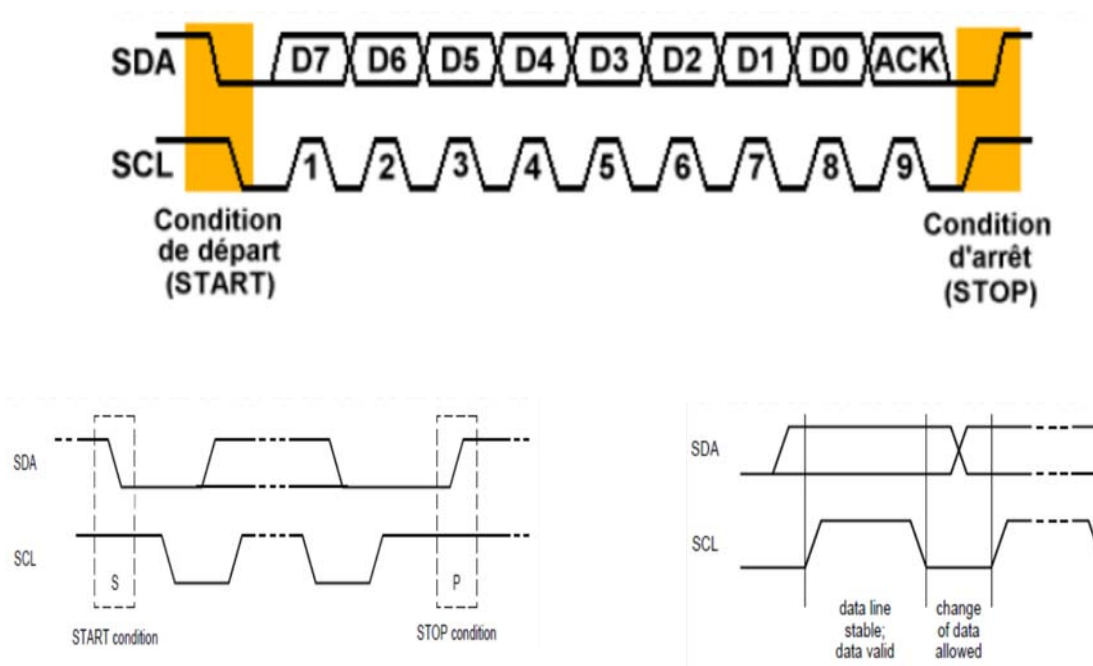


T°6

□ Transmission d'une adresse :

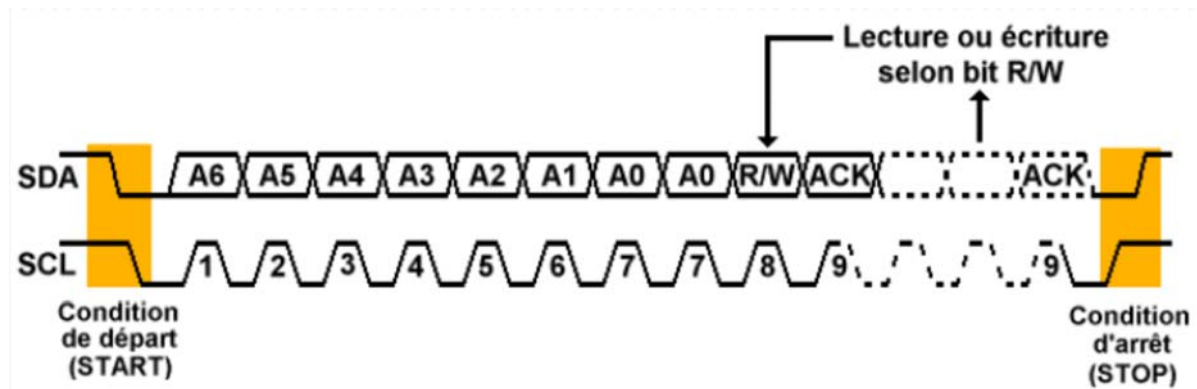


T°7

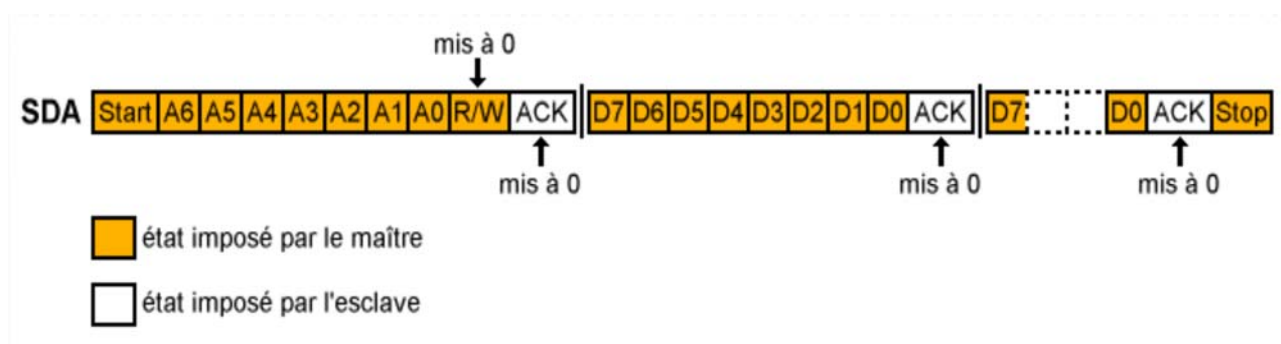□ Ecriture d'une donnée (Master > Slave) :



T°8

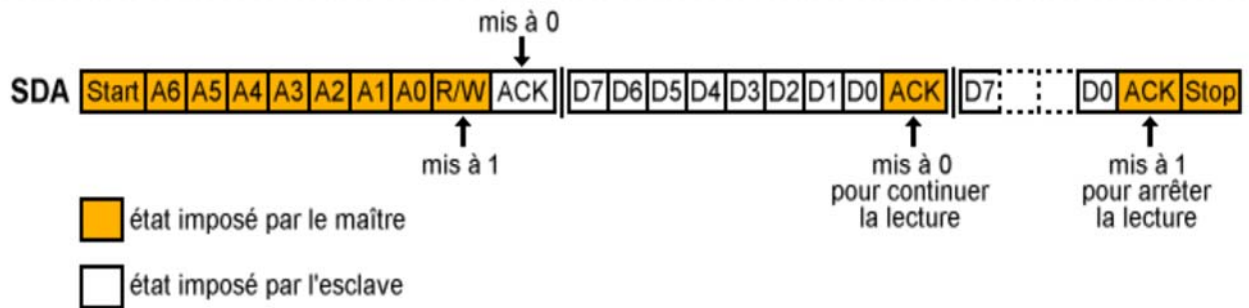□ Lecture d'une donnée (Master < Slave) :



T°9




2. Architecture Master_I2C

T°10



3. Simulation de fsm_master

T°13

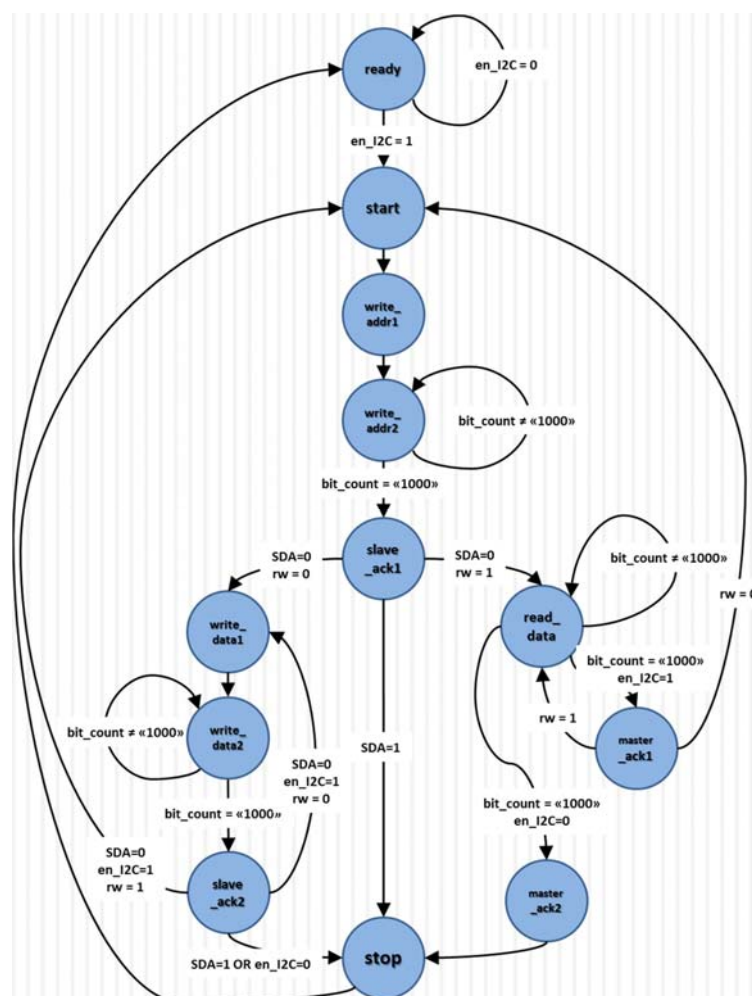

T°14

- On crée un testbench en VHDL : « test_fsm_master »
- Tous les signaux d'entrées sont initialisés

```
--Inputs
signal clk : std_logic := '0';
signal reset : std_logic := '1';
signal rw : std_logic := '0';
signal en_I2C : std_logic := '0';
signal sda : std_logic := '0';
signal bit_count : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');

--Outputs
signal en_count : std_logic;
signal sr_count : std_logic;
signal sel_sda : std_logic_vector(1 downto 0);
signal ld_addr : std_logic;
signal ld_data_wr : std_logic;
signal sel_shiftReg : std_logic_vector(1 downto 0);
signal en_scl : std_logic;
signal sel_dataIn : std_logic;
signal busy : std_logic;
signal en_ack_master : std_logic;
signal en_dec_sda : std_logic;
```

T°15

- On déclare la période du signal d'horloge (dans la zone de déclaration)
 - La période correspond à une fréquence de 400kHz

```
-- Clock period definitions
constant clk_period : time := 2.5 us;
```

- On crée le signal d'horloge avec un processus (dans l'architecture)
 - La période correspond à une fréquence de 400kHz


```
-- Clock process definitions
clk_process :process
begin
    clk <= '0';
    wait for clk_period/2;
    clk <= '1';
    wait for clk_period/2;
end process;
```

T°16

□ Création des stimuli par un processus :

```


124  -- Stimulus process
125  stim_proc: process
126  begin
127      -- Mise à '1' du reset à t=0s
128      -- jusqu'au premier front descendant de clk
129      reset <= '1';
130      wait until (falling_edge(clk));
131      reset <= '0';
132      --
133      -- Attente de 2x2.5us = 5 us
134      wait for clk_period*2;
135      -- Mise à '1' du signal de validation
136      en_I2C <= '1' ;
137      --
138      -- La FSM se met en marche :
139      -- "ready" => "start" => "write_addr1" => "write_addr2"
140      -- elle va reseter et enclencher le compteur
141      -- on attend alors que le cpt donne la valeur "1000"
142      wait until (bit_count = "1000");
143      -- "write_addr2" => "slave_ack1"
  
```

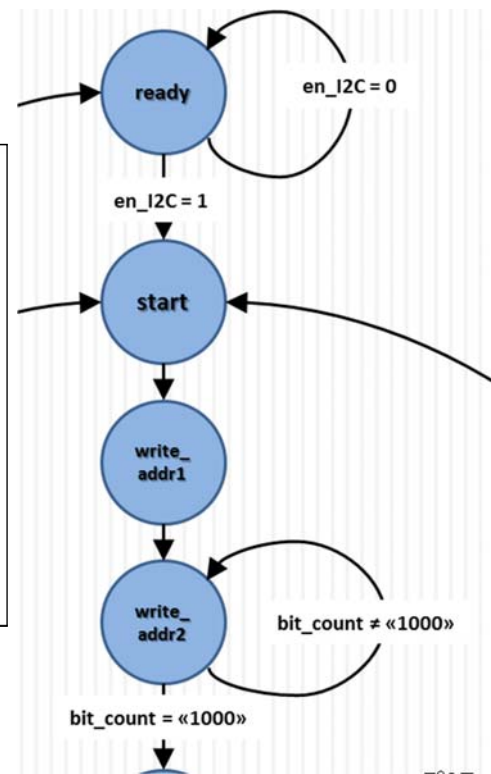

T°17

```

144  -- On change les états de certaines entrées pour valider
145  -- les états "write_data1" à "slave_ack2" : écriture d'une donnée
146  SDA <= '0';
147  en_I2C <= '1';
148  rw <= '0';
149  -- "slave_ack1" => "write_data1" => "write_data2"
150  -- on attend de nouveau que le cpt donne la valeur "1000"
151  wait until (bit_count = "1000");
152  -- "write_data2" => "slave_ack2"
153  -- reset du retour de "slave_ack2" => "write_data1"
154  -- "write_data1" => "write_data2"
155  -- on attend une seconde fois que le cpt donne la valeur "1000"
156  wait until (bit_count = "1000");
157  -- "write_data2" => "slave_ack2"
  
```

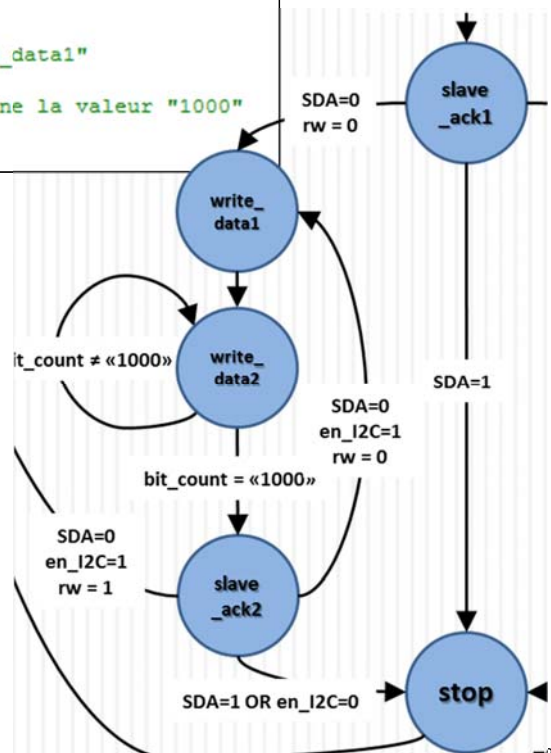


T°18

```

158 -- On change les états de certaines entrées pour valider
159 -- le retour "slave_ack2" => "start"
160 en_I2C <= '1';
161 SDA <= '0';
162 rw <= '1';
163 -- "start" => "write_addr1" => "write_addr2"
164 -- FSM resete et enclenche le compteur
165 -- attende que le cpt donne la valeur "1000"
166 wait until (bit_count = "1000");
167 -- On change les états de certaines entrées pour valider
168 -- "slave_ack1" => "stop"
169 SDA <= '1';
170 -- "stop" => "ready" => etc...
171 -----
172 -- A VOUS ECRIRE LA SUITE !
173 -----
174 wait;
175 end process;

```

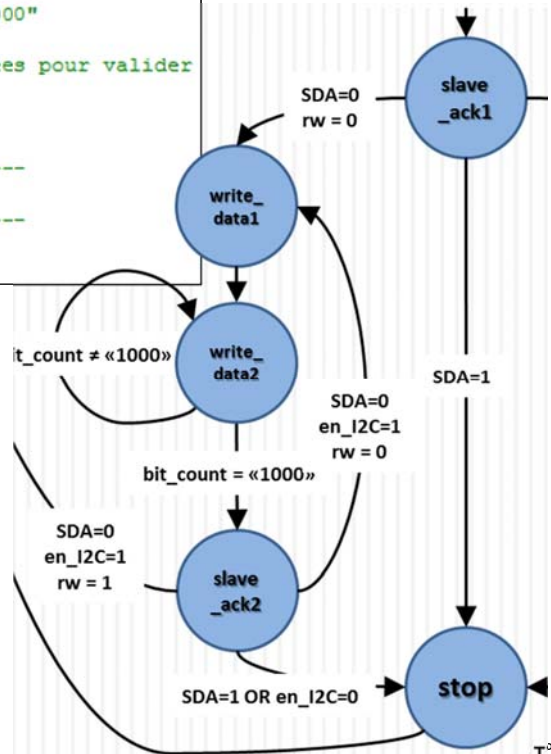

T°19



□ Processus pour la modélisation du counter4bit dans le contexte de la simulation


```

177 |
178 -- Modele de simulation de counter4bit
179 -- Attention : processus pas synthetisable !!!!!
180 counter4bit_process :process
181 begin
182     wait until (sr_count = '1');
183     wait until (falling_edge(clk));
184     bit_count <= "0000";
185     wait until (en_count = '1');
186     for i in 1 to 8 loop
187         wait until (falling_edge(clk));
188         bit_count <= bit_count + 1;
189         report "compteur incrémenté";
190     end loop;
191 end process;
192


```

T°20

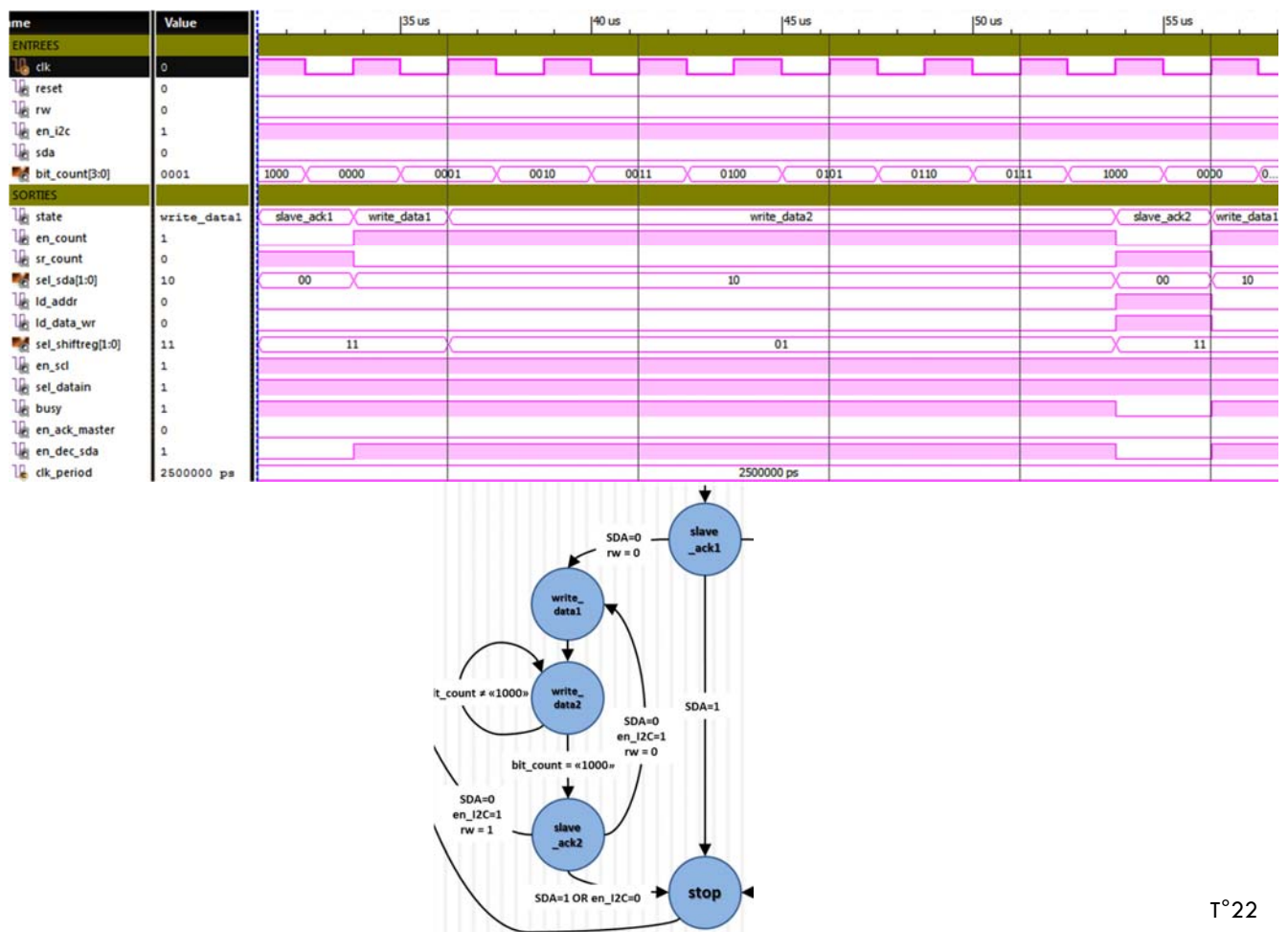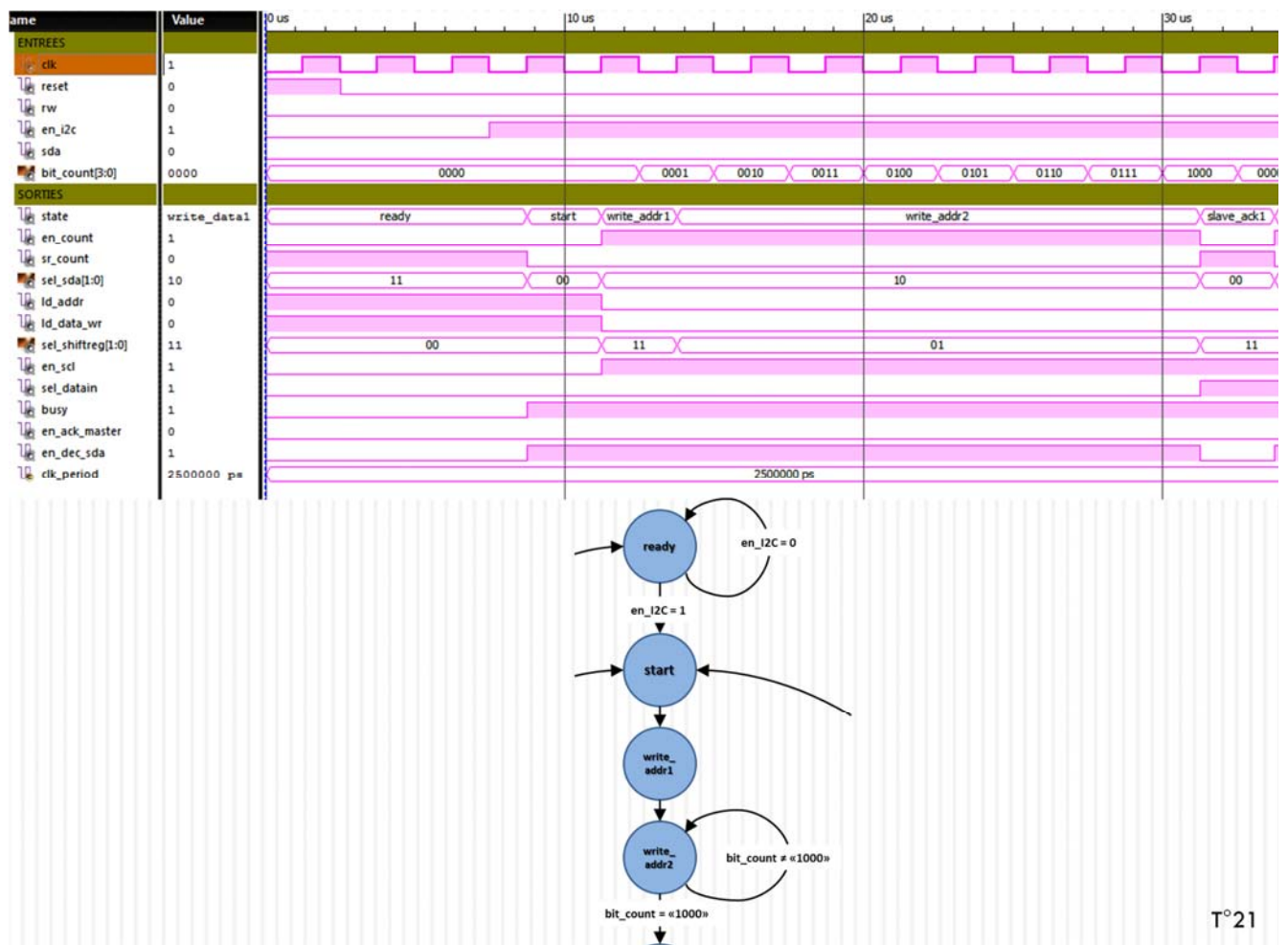

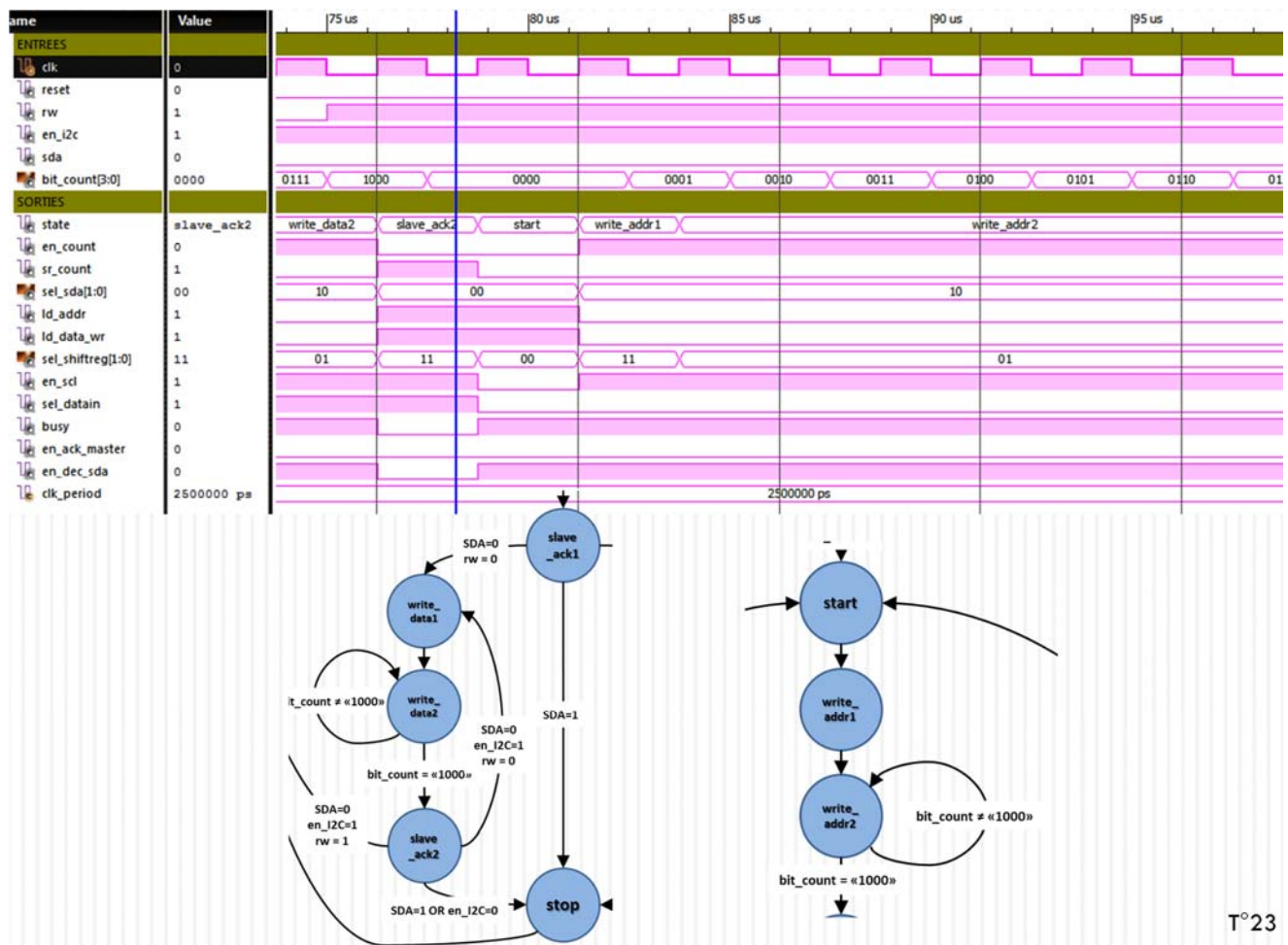

T°23

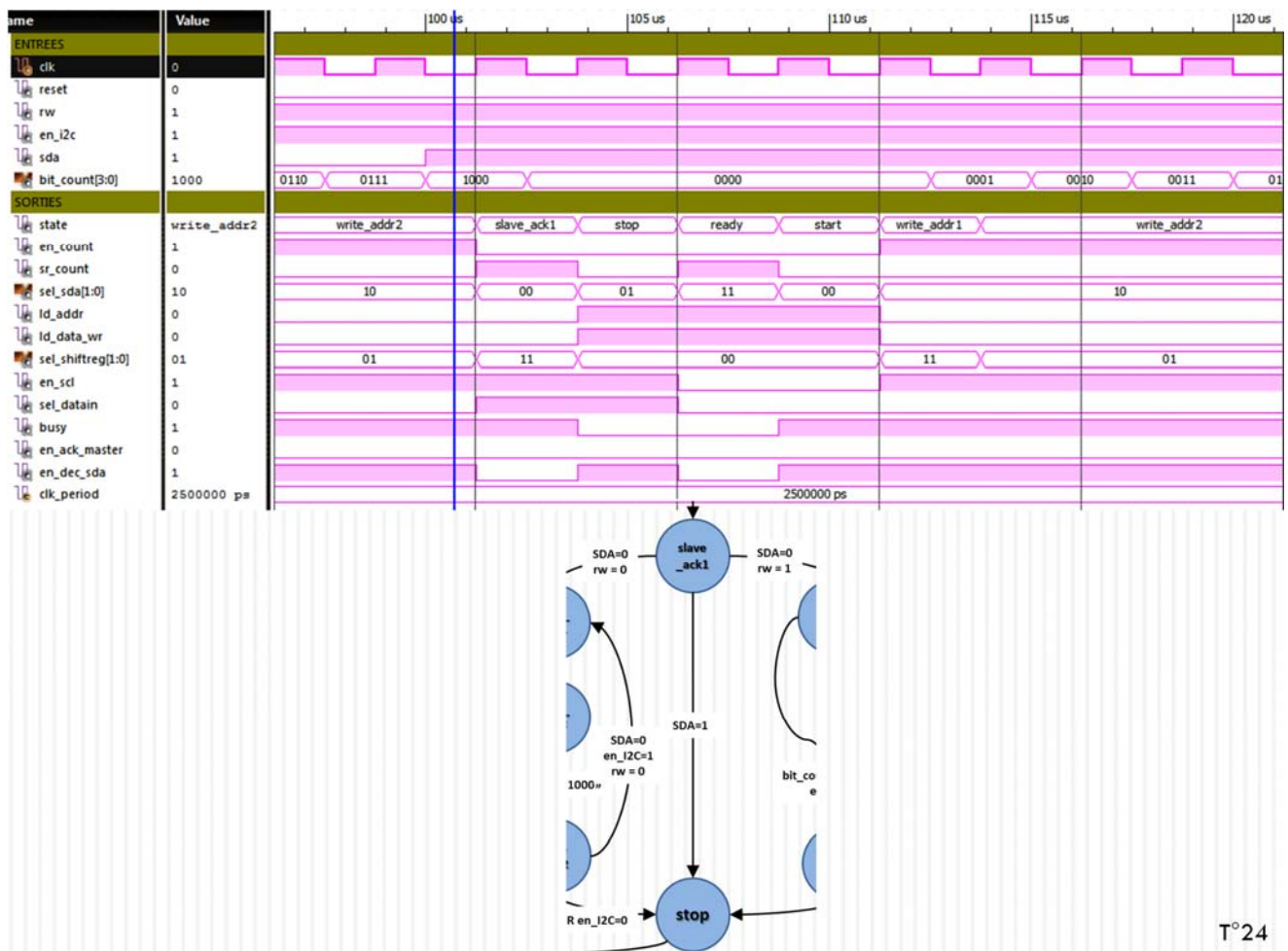


T°24



 4. Simulation du Master_I2C

T°25

- Simulation complète entre « Master » et « Slave »
 - ▣ Ecriture de deux mots au « Slave »
 - ▣ Lecture de deux mots provenant du « Slave »




Phase d'écriture
vers le « Slave »



Phase de lecture
depuis le « Slave »

T°26

Phase d'écriture vers le « Slave »

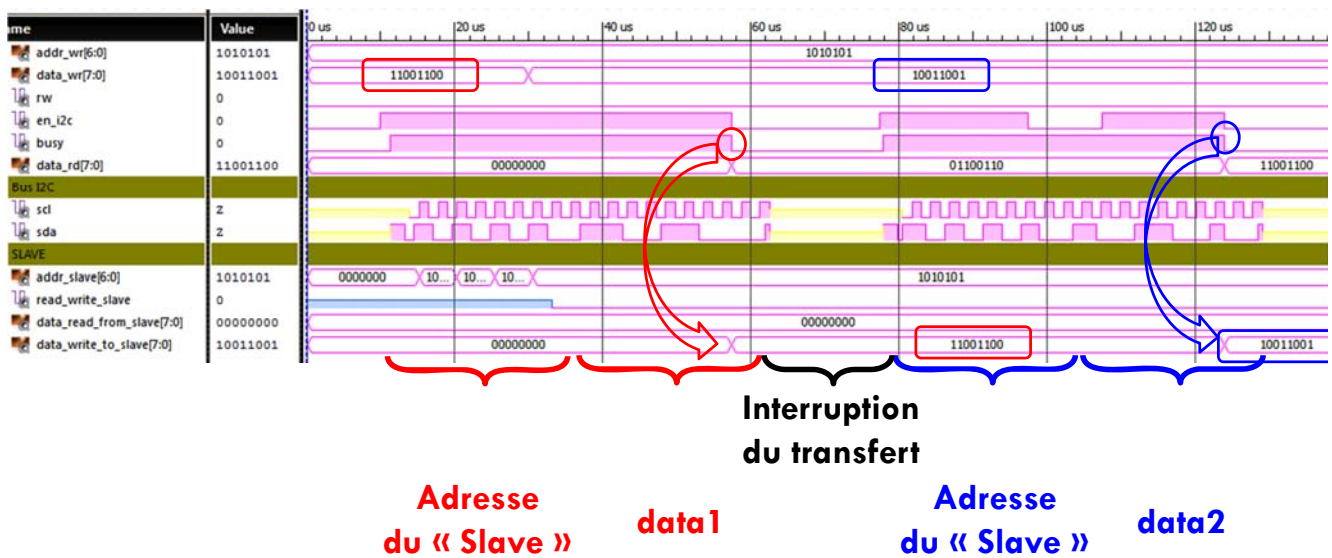

T°27

 
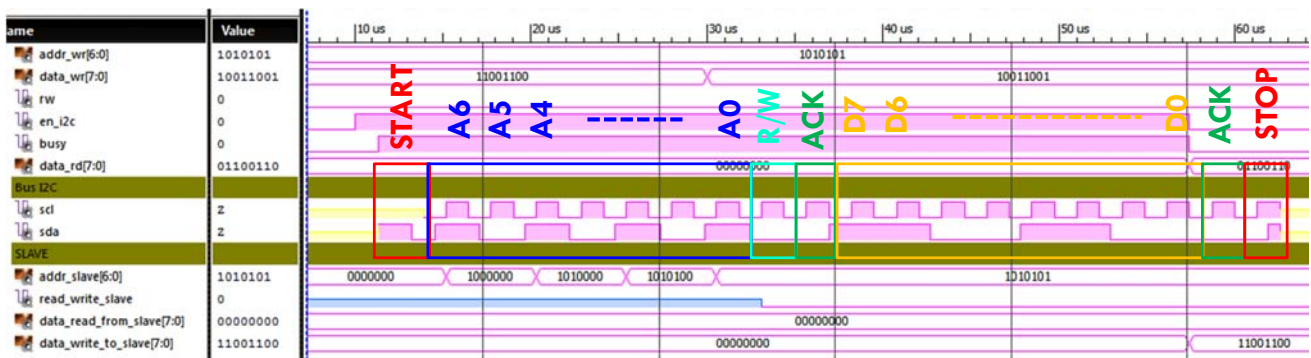


état imposé par le maître


état imposé par l'esclave

T°28

Phase de lecture depuis le « Slave »

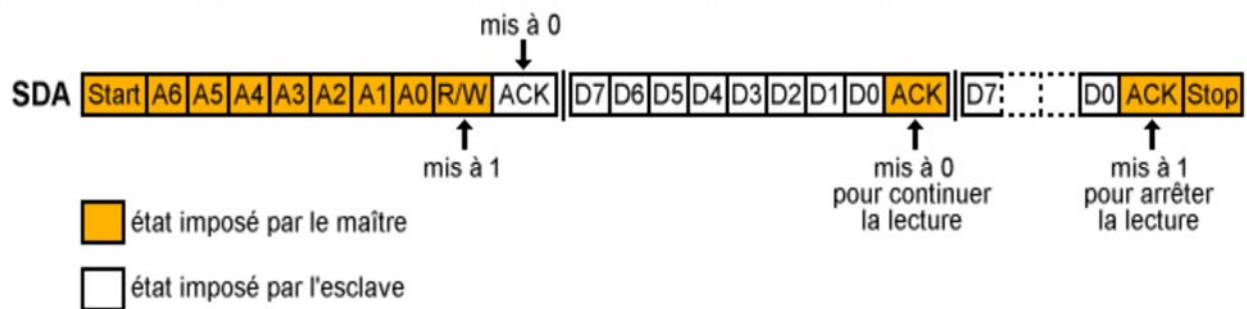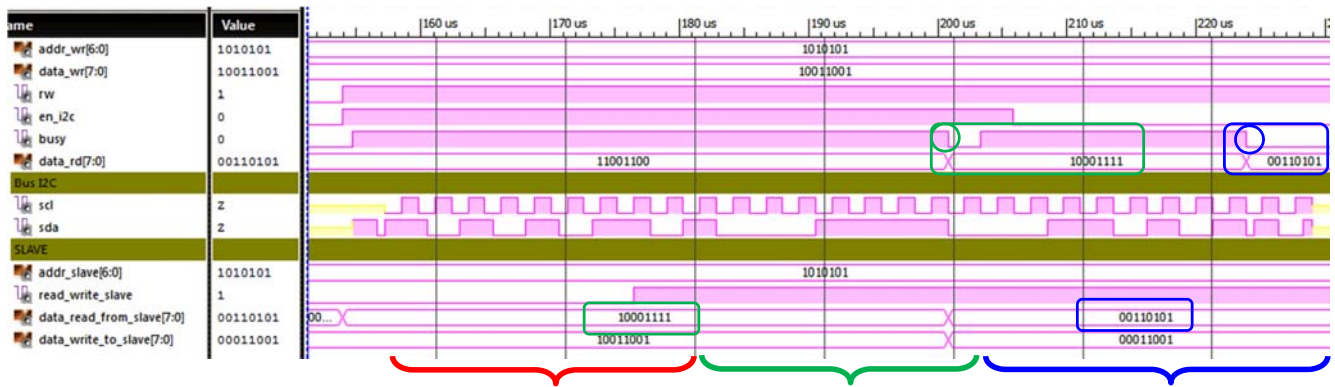

Comment faire de telles simulations ?

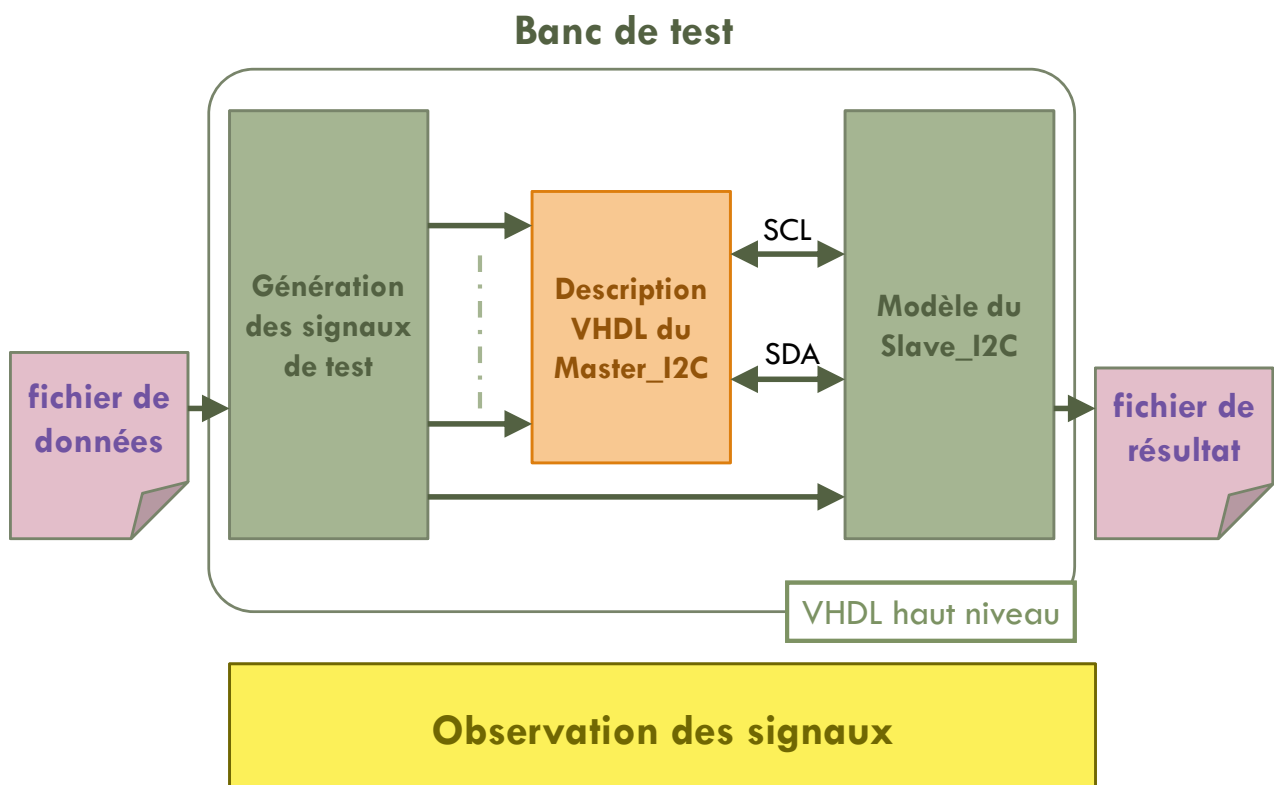


```
1  -----
2  -- Company:    Université Aix-Marseille, IUT Aix-Marseille, Dept Geii
3  -- Engineer:   Fabrice Aubépart
4  --
5  -- Create Date: 10:59:27 01/30/2014
6  -- Design Name: masterI2C
7  -- Module Name: A:/projets/projets_iut/tpI2C/projetI2C/test_fsm_master.vhd
8  -- Project Name: projetI2C
9  -- Target Device: Spartan6
10 -- Tool versions: ISE 14.3
11 -- Description:  Testbench pour valider la machine à états finis du master_I2C
12 --              Voir résultats de simulation dans document "projet MasterI2C.ppt"
13 --
14 -- VHDL Test Bench Created by ISE for module: fsm_master
15 --
16 -- Dependencies:
17 --
18 -- Revision:
19 -- Revision 0.01 - File Created
20 -- Additional Comments:
21 --
22 -- Notes:
23 -- This testbench has been automatically generated using types std_logic and
24 -- std_logic_vector for the ports of the unit under test. Xilinx recommends
25 -- that these types always be used for the top-level I/O of a design in order
26 -- to guarantee that the testbench will bind correctly to the post-implementation
27 -- simulation model.
28 -----
29 LIBRARY ieee;
30 USE ieee.std_logic_1164.ALL;
31 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
32 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
33
34 ENTITY test_fsm_master IS
35 END test_fsm_master;
36
37 ARCHITECTURE behavior OF test_fsm_master IS
38
39     -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
40
41     COMPONENT fsm_master
42     PORT(
43         clk : IN std_logic;
44         reset : IN std_logic;
45         rw : IN std_logic;
46         en_I2C : IN std_logic;
47         sda : IN std_logic;
48         bit_count : IN std_logic_vector(3 downto 0);
49         en_count : OUT std_logic;
50         sr_count : OUT std_logic;
51         sel_sda : OUT std_logic_vector(1 downto 0);
52         ld_addr : OUT std_logic;
53         ld_data_wr : OUT std_logic;
54         sel_shiftReg : OUT std_logic_vector(1 downto 0);
55         en_scl : OUT std_logic;
56         sel_dataIn : OUT std_logic;
57         busy : OUT std_logic;
```

```
58         en_ack_master : OUT std_logic;
59         en_dec_sda : OUT std_logic
60     );
61     END COMPONENT;
62
63
64 --Inputs
65 signal clk : std_logic := '0';
66 signal reset : std_logic := '1';
67 signal rw : std_logic := '0';
68 signal en_I2C : std_logic := '0';
69 signal sda : std_logic := '0';
70 signal bit_count : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
71
72 --Outputs
73 signal en_count : std_logic;
74 signal sr_count : std_logic;
75 signal sel_sda : std_logic_vector(1 downto 0);
76 signal ld_addr : std_logic;
77 signal ld_data_wr : std_logic;
78 signal sel_shiftReg : std_logic_vector(1 downto 0);
79 signal en_scl : std_logic;
80 signal sel_dataIn : std_logic;
81 signal busy : std_logic;
82 signal en_ack_master : std_logic;
83 signal en_dec_sda : std_logic;
84
85 -- Clock period definitions
86 constant clk_period : time := 2.5 us;
87
88 BEGIN
89
90 -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
91 uut: fsm_master PORT MAP (
92     clk => clk,
93     reset => reset,
94     rw => rw,
95     en_I2C => en_I2C,
96     sda => sda,
97     bit_count => bit_count,
98     en_count => en_count,
99     sr_count => sr_count,
100    sel_sda => sel_sda,
101    ld_addr => ld_addr,
102    ld_data_wr => ld_data_wr,
103    sel_shiftReg => sel_shiftReg,
104    en_scl => en_scl,
105    sel_dataIn => sel_dataIn,
106    busy => busy,
107    en_ack_master => en_ack_master,
108    en_dec_sda => en_dec_sda
109 );
110
111 -- Clock process definitions
112 clk_process :process
113 begin
114     clk <= '0';
```



```
115     wait for clk_period/2;
116     clk <= '1';
117     wait for clk_period/2;
118 end process;
119
120
121 -- Stimulus process
122 stim_proc: process
123 begin
124     -- Mise à '1' du reset à t=0s
125     -- jusqu'au premier front descendant de clk
126     reset <= '1';
127     wait until (falling_edge(clk));
128     reset <= '0';
129     --
130     -- Attente de 2x2.5us = 5 us
131     wait for clk_period*2;
132     -- Mise à '1' du signal de validation
133     en_I2C <= '1' ;
134     --
135     -- La FSM se met en marche :
136     -- "ready" => "start" => "write_addr1" => "write_addr2"
137     -- elle va reseter et enclencher le compteur
138     --on attend alors que le cpt donne la valeur "1000"
139     wait until (bit_count = "1000");
140     -- "write_addr2" => "slave_ack1"
141     -- On change les états de certaines entrées pour valider
142     -- les états "write_data1" à "slave_ack2" : écriture d'une donnée
143     SDA <= '0';
144     en_I2C <= '1';
145     rw <= '0';
146     --"slave_ack1" => "write_data1" => "write_data2"
147     --on attend de nouveau que le cpt donne la valeur "1000"
148     wait until (bit_count = "1000");
149     -- "write_data2" => "slave_ack2"
150     -- treset du retour de "slave_ack2" => "write_data1"
151     -- "write_data1" => "write_data2"
152     -- on attend une seconde fois que le cpt donne la valeur "1000"
153     wait until (bit_count = "1000");
154     -- "write_data2" => "slave_ack2"
155     -- On change les états de certaines entrées pour valider
156     -- le retour "slave_ack2" => "start"
157     en_I2C <= '1';
158     SDA <= '0';
159     rw <= '1';
160     -- "start" => "write_addr1" => "write_addr2"
161     -- FSM resete et enclenche le compteur
162     -- attende que le cpt donne la valeur "1000"
163     wait until (bit_count = "1000");
164     -- On change les états de certaines entrées pour valider
165     -- "slave_ack1" => "stop"
166     SDA <= '1';
167     -- "stop" => "ready" => etc...
168     -----
169     -- A VOUS ECRIRE LA SUITE !
170     -----
171     wait;
```

```
172     end process;
173
174
175 -- Modele de simulation de counter4bit
176 -- Attention : processus pas synthetisable !!!!!
177 counter4bit_process :process
178 begin
179     wait until (sr_count = '1');
180     wait until (falling_edge(clk));
181     bit_count <= "0000";
182     wait until (en_count = '1');
183     for i in 1 to 8 loop
184         wait until (falling_edge(clk));
185         bit_count <= bit_count + 1;
186         report "compteur incrémenté";
187     end loop;
188 end process;
189
190
191 END;
192
```

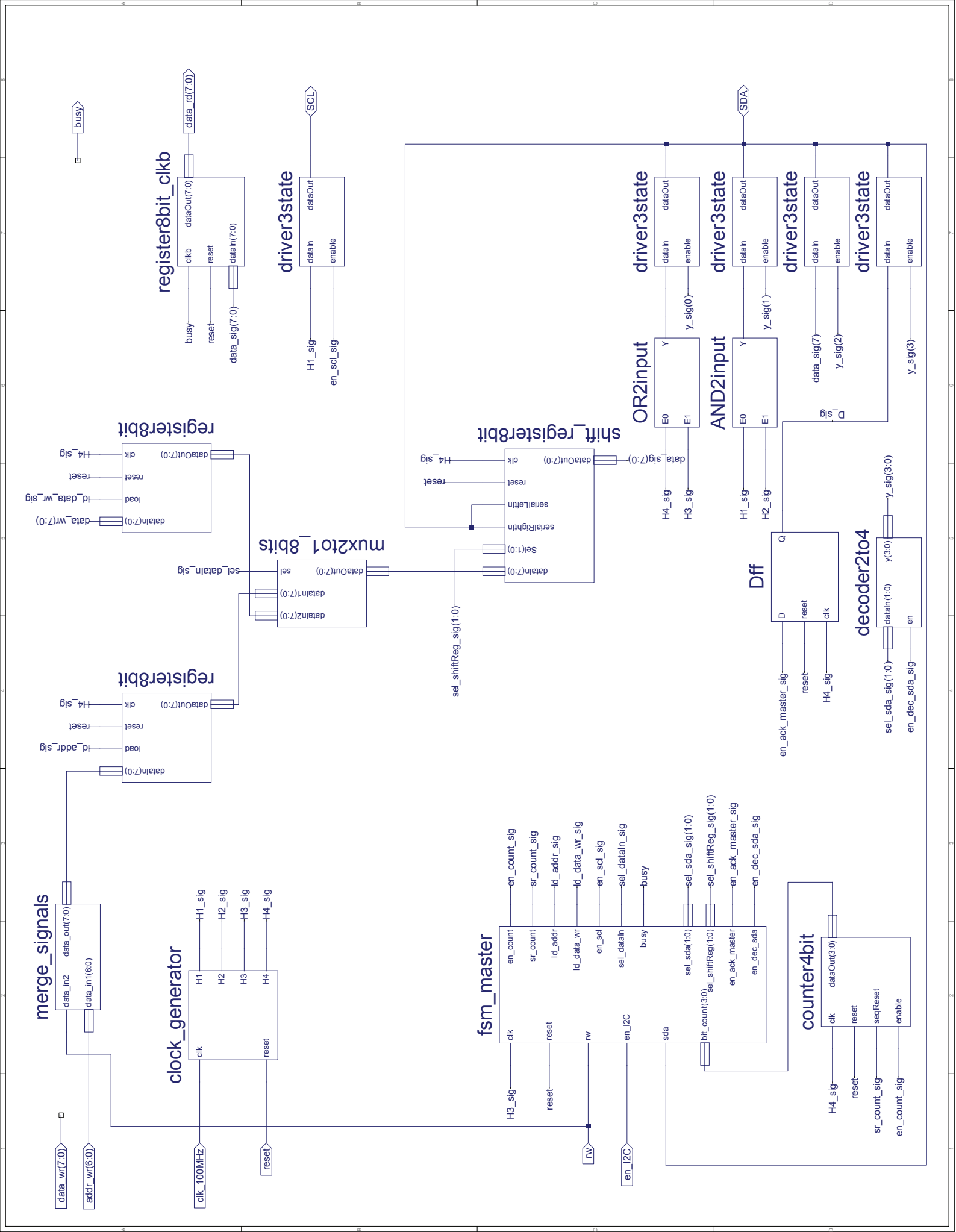

```
1  -- Vhdl test bench created from schematic
2  A:\projets\projets_iut\tpI2C\projetI2C\masterI2C.sch - Wed Jan 22 09:42:04 2014
3  --
4  -- Author : Fabrice AUBEPART
5  -- Université Aix-Marseille, IUT Aix-Marseille, Dept Geii
6  --
7  -- Version : 4.0
8  -- Date : 28 Janvier 2014
9
10 LIBRARY ieee;
11 USE ieee.std_logic_1164.ALL;
12 USE ieee.numeric_std.ALL;
13 LIBRARY UNISIM;
14 USE UNISIM.Vcomponents.ALL;
15 ENTITY masterI2C_masterI2C_sch_tb IS
16 END masterI2C_masterI2C_sch_tb;
17 ARCHITECTURE behavioral OF masterI2C_masterI2C_sch_tb IS
18
19     COMPONENT masterI2C
20     PORT( rw : IN STD_LOGIC;
21           en_I2C : IN STD_LOGIC;
22           SDA : INOUT STD_LOGIC;
23           clk_100MHz : IN STD_LOGIC;
24           reset : IN STD_LOGIC;
25           data_rd : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
26           data_wr : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
27           SCL : INOUT STD_LOGIC;
28           busy : OUT STD_LOGIC;
29           addr_wr : IN STD_LOGIC_VECTOR (6 DOWNTO 0));
30     END COMPONENT;
31
32     SIGNAL rw : STD_LOGIC;
33     SIGNAL en_I2C : STD_LOGIC;
34     SIGNAL SDA : STD_LOGIC:= 'Z';
35     SIGNAL clk_100MHz : STD_LOGIC := '0';
36     SIGNAL reset : STD_LOGIC;
37     SIGNAL data_rd : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
38     SIGNAL data_wr : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
39     SIGNAL SCL : STD_LOGIC;
40     SIGNAL busy : STD_LOGIC;
41     SIGNAL addr_wr : STD_LOGIC_VECTOR (6 DOWNTO 0);
42
43     -- Signaux pour testbench
44     signal addr_slave : std_logic_vector(6 downto 0):="0000000";
45     signal read_write_slave : std_logic;
46     signal data_read_from_slave : std_logic_vector(7 downto 0):="00000000";
47     signal data_write_to_slave : std_logic_vector(7 downto 0):="00000000";
48     signal data_write : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
49
50 BEGIN
51
52     UUT: masterI2C PORT MAP(
53         rw => rw,
54         en_I2C => en_I2C,
55         SDA => SDA,
56         clk_100MHz => clk_100MHz,
57         reset => reset,
```

```
57     data_rd => data_rd,
58     data_wr => data_wr,
59     SCL => SCL,
60     busy => busy,
61     addr_wr => addr_wr
62 );
63
64 -----
65 -- Horloge et reset
66 -----
67 -- Horloge H du master est de 100MHz (10 ns): horloge de la carte Nexys3
68 -- Horloge SCL de la ligne I2C est fixé ici à 400kHz (2.5 us)
69 clk_100MHz <= not clk_100MHz after 5 ns;
70 reset <= '1', '0' after 152 ns;
71
72 -- Processus pour signaux de démarrage
73 process
74 begin
75     -- ecriture de données
76     addr_wr <= "1010101";
77     data_wr <= "11001100";
78     rw <= '0';
79     en_I2C <= '0';
80     wait for 10 us;
81     en_I2C <= '1';
82     wait for 20 us;
83     data_wr <= "10011001";
84     wait until (busy = '0');
85     en_I2C <= '0';
86     wait for 20 us;
87     en_I2C <= '1';
88     wait for 20 us;
89     en_I2C <= '0';
90     wait for 10 us;
91     en_I2C <= '1';
92     wait until (busy = '0');
93     en_I2C <= '0';
94     wait for 30 us;
95 -- lecture de données
96     en_I2C <= '1';
97     rw <= '1';
98     --addr_wr <= "1001001";
99     data_read_from_slave <= "10001111";
100     wait for 10 us;
101     en_I2C <= '1';
102     wait until (busy = '0');
103     data_read_from_slave <= "00110101";
104     wait for 5 us;
105     en_I2C <= '0';
106     wait;
107 end process;
108
109 -- Mise à jour du signal écrit au slave uniquement sur front descendant du busy
110 data_write_to_slave <= data_write when (falling_edge(busy));
111
112 -- Processus de gestion des signaux en écriture vers slave
113 -- ou en lecture depuis slave
```


```
114 process
115 variable i : natural;
116 begin
117
118     -- Attente du START
119     wait until (falling_edge(SDA) and SCL = 'Z');
120     report "start ok";
121     -- Boucle pour récupérer les 7 premiers bits de l'adresse
122     for i in 6 downto 0 loop
123         wait until (rising_edge(SCL));
124         -- Signal affectée utilisée dans ce type de processus !
125         -- affectation d'une valeur à un signal ne prend effet que lorsque
126         -- le processus se remet en attente.
127         addr_slave(i) <= SDA;
128         report "Adresse modifiée";
129     end loop;
130     wait until (rising_edge(SCL));
131     read_write_slave <= SDA;
132     -- le prochain front descendant de SCL sera utilisée pour mettre SDA = '0' (ACQ)
133     -- si addr_sig = "1010101", sinon SDA = 'Z' (slave non concerné !)
134     wait until (falling_edge(SCL));
135     if (addr_slave /= "1010101") then
136         SDA <= 'Z';
137         report "Slave non concerné";
138     else
139         -- Mise à '0' de ACK
140         SDA <= '0';
141
142         -- Mode écriture dans SLAVE
143         if (read_write_slave = '0') then
144             -- Au prochain front descendant de SCL on remet SDA = 'Z'
145             wait until (falling_edge(SCL));
146             SDA <= 'Z';
147             report "debut écriture dans le SLAVE des données";
148             etiq1 : loop
149                 for i in 7 downto 0 loop
150                     wait until (rising_edge(SCL));
151                     data_write(i) <= SDA;
152                     -- test si STOP (ou STOP) pas envoyé (peut-être envoyé n'importe quand
d'après la norme)
153                     -- le temps d'attente ici est fixé < à 1/2 période de SCL, mais
suffisant grand
154                     -- Pour que SDA soit passer à ... '1' dans le cas du STOP / ou '0'
dans cas du START
155                     wait for 1 us;
156                     exit etiq1 when (data_write(i) /= SDA);
157                 end loop;
158                 -- ACQ est is à '0'
159                 wait until (falling_edge(SCL));
160                 SDA <= '0';
161                 -- ligne SDA libéré pour envoi prochaine donnée
162                 wait until (falling_edge(SCL));
163                 SDA <= 'Z';
164                 report "fin écriture data depuis SLAVE";
165             end loop etiq1;
166
167             --Mode lecture depuis SLAVE
```

```
168     else
169         report "debut lecture depuis le SLAVE des données";
170         etiq2 : loop
171             for i in 7 downto 0 loop
172                 wait until (falling_edge(SCL));
173                 SDA <= data_read_from_slave(i);
174                 -- test si STOP (ou STOP) pas envoyé (peut-être envoyé n'importe quand
d'après la norme)
175                 -- le temps d'attente ici est fixé < à 1/2 période de SCL, mais
suffisant grand
176                 -- Pour que SDA soit passer à ... '1' dans le cas du STOP / ou '0'
dans cas du START
177                 wait for 1 us;
178                 exit etiq2 when (data_read_from_slave(i) /= SDA);
179             end loop;
180             -- ACQ est mis à 'Z' par le SLAVE dans l'attente d'un ACQ de la part du
MASTER
181             wait until (falling_edge(SCL));
182             SDA <= 'Z';
183             -- ligne SDA testé pour savoir si ACQ = '0' par le Master
184             -- si ACQ = '1' on attend un stop
185             -- sinon on reboucle pour envoi d'une nouvelle donnée
186             wait until (rising_edge(SCL));
187             exit etiq2 when (SDA = '1');
188             report "fin lecture data depuis SLAVE";
189         end loop etiq2;
190         report "sortie du mode lecture depuis slave";
191         -- ligne SDA libéré pour envoi prochaine donnée
192         wait until (falling_edge(SCL));
193         SDA <= 'Z';
194
195     end if;
196 end if;
197 end process;
198
199 END;
200
```


Résultats capteur de température (module Pmod TMP2)

Observation de la TRAME I2C envoyée en mode lecture sur capteur de température et réception de 2 octets (information 16 bits correspondant à la température).

 
Remarque : La liaison a été améliorée en mettant des résistances externes de tirage vers Vdd (3,3 V) de 1 k Ω (les résistances de Pull-Up internes au FPGA sont insuffisantes : valeurs trop grandes ?)



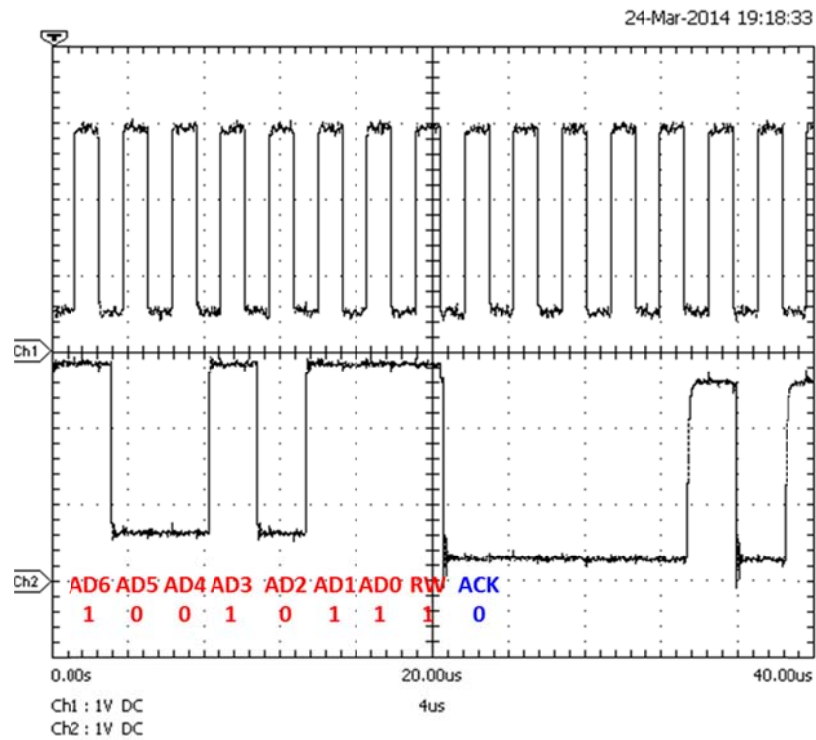Envoi de l'adresse au capteur + RW, suivi de la réponse du module par ACK à '0'



 Envoi par le module du premier octet (8 bits de poids forts) de la température qui est sur 16 bits au total, suivi de la réponse du master I2C par ACK à '0'



24-Mar-2014 19:24:23

h1

h2

D7 D6 D5 D4 D3 B2 D1 D0 ACK

1 0 0 0 1 0 0 0 1


40.00us 60.00us 80.00us

4us

Ch1 : 1V DC

Ch2 : 1V DC

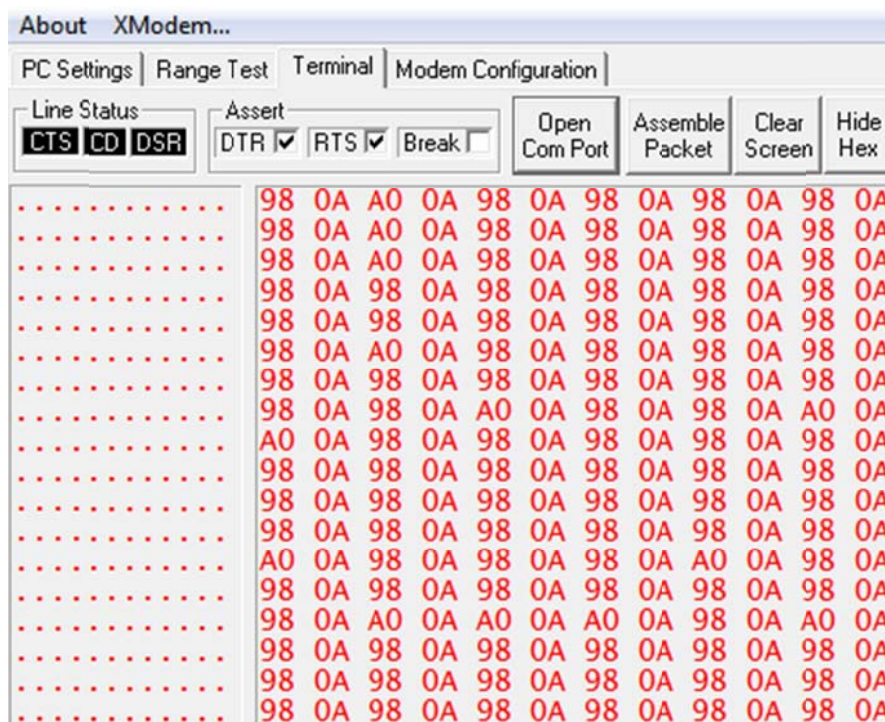Observation sur un X-CTU permettant d'observer les valeurs en hexadécimal. *Attention, ne pas observer les caractères alphanumériques qui ne correspondent à rien dans ce cas.*



Résultats de simulation : lecture de deux octets sur SDA (Adresse du module + octet MSB puis octet LSB de la température). *Pour plus d'informations voir travail antérieur sur simulations Master_I2C.*



Résultats de simulation : envoi des deux octets sur la ligne Tx (octet LSB puis octet MSB de la température)

